

ENGG 225

Formula Sheet

1 Introduction

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$
$$V(t) = \frac{dW(t)}{dq(t)}$$
$$V = iR$$
$$P = iV$$
$$P = i^2R$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$
$$W = \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt$$
$$\sum i_n = 0$$
$$\sum V_n = 0$$

2 Resistive Circuits

$$\sum_{k=1}^n R_k = R_{eq}$$
$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$$

$$V_k = \frac{R_k}{\sum R} V$$
$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i$$

3 Operational Amplifiers

$$V_1 = V_2$$

$$i_n = i_p = 0$$

4 Inductors and Capacitors

$$i(t) = C \frac{dV(t)}{dt}$$

$$V(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau + v(t_0)$$

$$P(t) = V(t)i(t)$$
$$= C v(t) \frac{dV(t)}{dt}$$
$$= i(t) \left(\frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau + v(t_0) \right)$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum \frac{1}{C}$$

$$C_{eq} = \sum C$$

$$V(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t V(\tau) d\tau + i(t_0)$$

$$P(t) = L i(t) \frac{di(t)}{dt}$$

$$E = \frac{1}{2} L i(t)^2$$

$$L_{eq} = \sum L$$

$$\frac{1}{L_{eq}} = \sum \frac{1}{L}$$

5 Alternating Current

$$f = \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\sin(\omega t) = \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$P_{avg} = \frac{\left(\sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V^2(t) dt}\right)^2}{R} = \frac{V_{RMS}^2}{R}$$

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V^2(t) dt}$$

$$V_{RMS} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

$$I_{RMS} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$\bar{V}_a = V_a \angle \theta_a$$

$$z_L = j\omega L$$

$$z_C = \frac{-j}{\omega C}$$

$$z_R = R$$

$$\bar{V} = z \bar{I}$$

$$P(t) = V_{RMS} I_{RMS} \cos(\theta_V - \theta_I) [1 + 2 \cos(2\omega t + 2\theta_V)]$$

$$+ V_{RMS} I_{RMS} \sin(\theta_V - \theta_I) \sin(2\omega t + 2\theta_V)$$

$$P_{avg} = P_{Real} = V_{RMS} I_{RMS} \cos(\theta_V - \theta_I)$$

$$\theta_P = \theta_V - \theta_I$$

$$PF = \cos \theta_P$$

$$Q = V_{RMS} I_{RMS} \sin(\theta_V - \theta_I)$$

$$S = V_{RMS} I_{RMS}$$

$$\bar{S} = \frac{1}{2} \bar{V} \bar{I}^*$$

$$\bar{S} = P + Qj$$

given $z = R + jx$

$$P = I_{RMS}^2 R$$

$$Q = I_{RMS}^2 x$$

6 DC Machines

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$$

$$P_{in} = V i$$

$$P_{out} = T_{out} \omega_m$$

$$SR = \frac{n_{no\ load} - n_{full\ load}}{n_{full\ load}} \times 100\%$$

$$E_A = K \phi \omega_m$$

$$T_{dev} = K \phi i_A$$

$$P = T \omega$$